

2. A circuit has four inputs and two outputs. The inputs  $A_{3:0}$  represent a number from 0 to 15. Output  $P$  should be TRUE if the number is prime (0 and 1 are not prime, but 2,3,5 and so on are prime). Output  $D$  should be TRUE if the number is divisible by 3. (*hint: 0 is not divisible by 3*).

(a) (2 points) Complete the following truth table

$A_3$	$A_2$	$A_1$	$A_0$	$P$	$D$
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	0	1

- (b) (4 points) Write Sums of Products (SOP) representation for  $P$  and  $D$ . No simplification required here.

**Solution:**

$$P = A_3 A_2 A_1 A_0 + A_3 A_2 A_1 \overline{A_0} + A_3 A_2 A_1 A_0 +$$

$$A_3 A_2 \overline{A_1} \overline{A_0} + A_3 A_2 \overline{A_1} A_0 + A_3 A_2 A_1 \overline{A_0}$$

$$D = \overline{A_3} \overline{A_2} A_1 A_0 + \overline{A_3} A_2 A_1 \overline{A_0} + A_3 \overline{A_2} \overline{A_1} A_0 + A_3 A_2 \overline{A_1} \overline{A_0} + A_3 A_2 A_1 A_0$$

- (c) (4 points) Write simplified equations for both  $P$  and  $D$ .  
(*Hint: you can use Karnaugh maps to simplify equations*)

**Solution:**

$$P = \overline{A_3} A_2 A_0 + \overline{A_3} A_1 A_0 + \overline{A_3} \overline{A_2} A_1 + \overline{A_2} A_1 A_0 \text{ or}$$

$$P = \overline{A_3} A_1 A_0 + \overline{A_3} \overline{A_2} A_1 + \overline{A_2} A_1 A_0 + A_2 \overline{A_1} A_0$$

$D$  can not be simplified further!

$$D = \overline{A_3} \overline{A_2} A_1 A_0 + \overline{A_3} A_2 A_1 \overline{A_0} + A_3 \overline{A_2} \overline{A_1} A_0 + A_3 A_2 \overline{A_1} \overline{A_0} + A_3 A_2 A_1 A_0$$